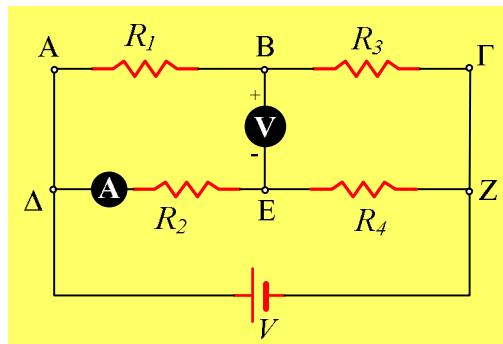


Ме афорумή әнә дұсқоло пробылема

Гиа то күкілдама тоу діпіланову әхжиматос діненетай оғы то бөлтөмегетро мес есвотерикі анатистаси $R_v=500\Omega$ діеңгейе әндесиң $V_v=V_{BE}=50V$, $R_1=200\Omega$, $R_2=500\Omega$, евә то іданікі амперометро діеңгейе әндесиң $I_2=0,3 A$.



- На бретей һа таси V_{AB} қафас һа әнтаси I_1 поу діаррэеи то клядо AB тоу әхжиматос.
- На бретоюн օи өнтасиев таси әхжиматов поу діаррэеон тоуң дүо әллоуң анатистатес қаи тиң піггі тасеос V .
- Av $R_3=250\Omega$ на үполоғистоуң:

- Н тиңи һа анатистаси R_4 .
- Н таси V .

Апантнеш:


Сто діпілано әхжима әхчонн әнмеиәттей өлес օи өнтасиев таси әхжиматов поу әмфаваніңонтаи, өпоги I_v һа әнтаси тоу әхжиматос поу діаррэеи то бөлтөмегетро. Гиа тиң әнтаси тоу әхжиматос поу діаррэеи то бөлтөмегетро әхчонмез:

$$I_v = \frac{V_v}{R_v} = \frac{50V}{500\Omega} = 0,1A$$

Езәллоуң гиа таси ста әкрада тоу анатистати R_2 әхчонмез:

$$V_2 = V_{AE} = I_2 R_2 = 0,3 \cdot 500V = 150V$$

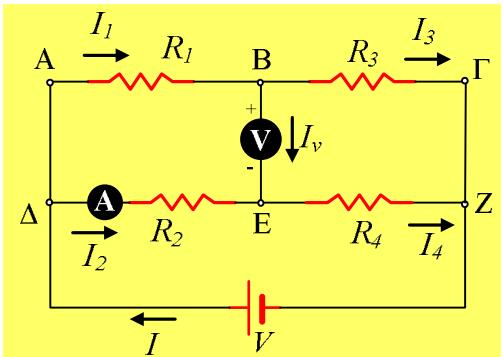- То дунамико сто симеи Δ әинай исо мес то дунамико сто симеи мес А. Алла тоте һа таси $V_{\Delta E} = V_2$, ғрафетай:



$$V_2 = V_{AE} - V_E = V_A - V_E = (V_A - V_B) + (V_B - V_E) \rightarrow$$

$$V_2 = V_{AB} + V_{BE} \rightarrow V_2 = V_{AB} + V_I \quad (I) \rightarrow$$

$$V_{AB} = V_2 - V_I = 150V - 50V = 100V.$$

Алла тоте апоя то воми тоу Ohm ғиа то анатистати R_1 пайрнови ғиа тиң әнтаси тоу әхжиматос поу діаррэеи то тиңи AB:

$$I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{100V}{200\Omega} = 0,5A$$

- Ефармозонтаи то 1° қанона Kirchhoff ғиа то көмбіо B пайрнови:

$$I_I = I_v + I_3 \rightarrow I_3 = I_I - I_v \rightarrow$$

$$I_3 = 0,5 \text{ A} - 0,1 \text{ A} = 0,4 \text{ A}.$$

Ме антістотиғи ефармогыңін кóмбіо E, пайғонуме:

$$I_2 + I_v = I_4 \rightarrow$$

$$I_4 = I_2 + I_v = 0,3 \text{ A} + 0,1 \text{ A} = 0,4 \text{ A}.$$

Тéлоz апó тóв кóмбіо Δ:

$$I = I_I + I_2 = 0,5 \text{ A} + 0,3 \text{ A} = 0,8 \text{ A}$$

iii) Апó тóв нóмo тóв Ohm гia тóв антistáti R₃ пайғонуме:

$$I_3 = \frac{V_{B\Gamma}}{R_3} \rightarrow V_{B\Gamma} = I_3 \cdot R_3 \rightarrow$$

$$V_{B\Gamma} = I_3 \cdot R_3 = 0,4 \cdot 250V = 100V$$

а) Омoс V_{BΓ}=V_{BE}+V_{EZ} (2) опóтe:

$$V_{EZ} = V_{B\Gamma} - V_{BE} = 100V - 50V = 50V \rightarrow$$

$$R_4 = \frac{V_{EZ}}{I_4} = \frac{50V}{0,4A} = 125\Omega$$

β) H тáсi V σta ákra tóv σuσtíjmatoz eína iṣi:

$$V = V_A - V_\Gamma = V_A - V_B + V_B - V_\Gamma = (V_A - V_B) + (V_B - V_\Gamma) = V_{AB} + V_{B\Gamma} \quad (3)$$

$$V = V_{AB} + V_{B\Gamma} = 100V + 100V = 200 V$$

Σχόλιο.

Ои σxéseis (1), (2) κai (3) δen eína i típotá álllo apó tñn epharmonogý tñn 2^ou kanóna tñn Kirchhoff...

Фaínetai na krapotóv kalaá oipópsi es tóv upenþývow gia tóv orismó tñs ýlñç, óti δen ppepi na diðachtei.

Málllon éxouñ díkio, állwoste eína póló sñmamntikó o maðhñtñs na gnwariçei óti:

Акóмж, мe тa волтómetra V₁, V₂ κai V₃ мeтrámе tics тáсies σta ákra tóv R₁, R₂ κai R₃ antistoiχia. Eína V₁ = 2V, V₂ = 4V κai V₃ = 6V.

Паратетропóуме óti:

$$V_{ol} = V_1 + V_2 + V_3 \quad (10)$$

Апó tñn apóðeiξi gia tñ σuñdeσeи antistáseow se seirá...

Тоñ, Кýриe, фuлакиñ тów σtómati muñ kai thýrañ pеrioxñs peprì tå xéñlñ muñ...

dmargaris@gmail.com